## Полховский А.Ф - гр.950503


## Канонический метод структурного синтеза автомата Мура.

Память автомата реализована на: б) Т-триггерах.

В качестве элементного базиса использовать: 5). ИЛИ-НЕ;

Таблина 1

λ	$\mathbf{w}_1$	$\mathbf{w}_2$	W <sub>3</sub>	W <sub>4</sub>
δ	$a_1$	$a_2$	$a_3$	$a_4$
$z_1$	$a_2$	$a_4$	$a_2$	$a_2$
$\mathbf{z}_2$	$a_4$	_	$a_4$	$a_3$
<b>Z</b> <sub>3</sub>	_	$a_2$	$a_1$	_
$\mathbf{Z}_4$	$a_3$	$a_1$	_	$a_1$

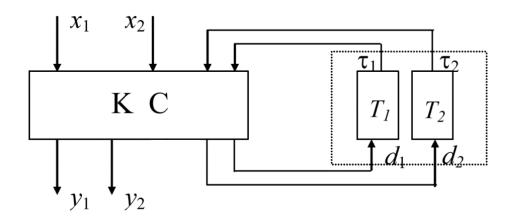

## Структурная схема автомата

Таблица 2

$Z\backslash X$	<b>X</b> <sub>1</sub>	$\mathbf{X}_2$
$\mathbf{z}_1$	0	0
$\mathbf{z}_2$	0	1
$\mathbf{Z}_3$	1	0
$\mathbf{Z}_4$	1	1

Таблица 3

$W \setminus Y$	$\mathbf{x}_1$	<b>X</b> 2
$\mathbf{w}_1$	0	0
W <sub>2</sub>	0	1
W <sub>3</sub>	1	0
W <sub>4</sub>	1	1

Таблица 4

$A \setminus T$	$\mathbf{x}_1$	$\mathbf{X}_2$
$a_1$	0	0
$\mathbf{a}_2$	0	1
$a_3$	1	0
$a_4$	1	1

На основании полученных значений L, N и R выполним кодирование входного, выходного алфавита и внутренних состояний автомата.

По результатам кодирования строим таблицы переходов и выходов структурного автомата (табл. 5).

Табл. 5

V <sub>1</sub> V <sub>2</sub>	00	01	10	11
<b>y</b> <sub>1</sub> <b>y</b> <sub>2</sub>	$\mathbf{w}_1$	$\mathbf{w}_2$	W3	$W_4$
τ1τ2	00	01	10	11
x1x2	$a_1$	$a_2$	$a_3$	$a_4$
00	01	11	01	01
$\mathbf{z}_1$	O1	11	01	
01	11	_	11	10
$\mathbf{Z}_2$	11		11	10
10	_	01	00	_
<b>Z</b> 3		01	00	
11	10	00		00
<b>Z</b> 4	10			

Табл. 6

$Q_t$	T			
	0	1		
0	0	1		
1	1	0		

Табл. 7

X1.X1.	00	01	10	11
<b>y</b> <sub>1</sub> <b>y</b> <sub>2</sub>	$\mathbf{w}_1$	$\mathbf{w}_2$	$\mathbf{w}_3$	$W_4$
τ1τ2	00	01	10	11
x1x2	$a_1$	$a_2$	$a_3$	$a_4$
00	01	10	11	10
$\mathbf{z}_1$	01	10	11	10
01	11	_	01	01
$\mathbf{Z}_2$				
10	_	00	10	_
$\mathbf{Z}_3$				
11	10	01	_	11
$\mathbf{Z}_4$				

На основании полученной табл. 7, которую можно рассматривать как таблицу истинности, может быть записана система булевых функций для построения комбинационной схемы автомата.

$x_1x_2$	00	01	11	10
00				1
01		*		1
11				*
10	*		*	1

$$y_{1=}\tau_1\overline{\tau_2}$$

$$x_1x_2$$
 00 01 11 10

00		1	1	
01		*	1	
11		1	1	*
10	*	1	*	


$$y_{2=} \tau_2$$

$$x_1x_2$$
 00 01 11 10

00		1	1	1
01		*		
11	1		1	*
10	*		*	1

$$\mathrm{d}_{1=} x_2 \overline{\tau_1} \overline{\tau_2} + \overline{x_1} \overline{x_2} \tau_2 + \overline{x_1} \overline{x_2} \tau_1 + x_1 \tau_1$$
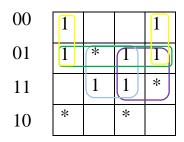
$$x_1x_2 - 00 \quad 01 \quad 11 \quad 10$$



$$\mathbf{d}_{2} = \overline{x_1}\overline{\tau_2} + \overline{x_1}x_2 + x_2\tau_2 + x_2\tau_1$$

